به نام خدا





دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی گزارشکار آزمایش شماره ۳

محیا شهشهانی -- شیرین جمشیدی ۸۱۰۱۹۹۵۷۰ -- ۸۱۰۱۹۹۵۹۸ گروه ۵

فروردین ماه ۱۴۰۲

فهرست


شماره صفحه	عنوان
٣	چکیده
4	بخش ۱
۵	بخش ۲
Υ	بخش ۳
	بخش ۴
	پيوست

چکیده


در این آزمایش به بررسی پاسخ زمانی سیستمهای مرتبه اول و دوم میپردازیم. برای این منظور ابتدا یک سیستم مرتبه یک را با استفاده از ادوات الکتریکی پیادهسازی و در حوزه زمان شناسایی میکنیم. در ادامه به نحوه پیادهسازی آنالوگ سیستمهای مرتبه دو و تحلیل پاسخ آنها در حوزه زمان میپردازیم.


بخش ۱) معرفی سیستمهای مرتبه اول و دوم

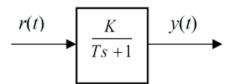برای یک سیستم مرتبه اول $\frac{k}{Ts+1}$ ، k بهرهی حالت ماندگار و T ثابت زمانی سیستم میباشد.




. دو پارامتر ∇w_n و ∇w_n دو پارامتر ∇w_n دو پارامتر ∇w_n دو پارامتر کننده رفتار سیستماند. ∇w_n

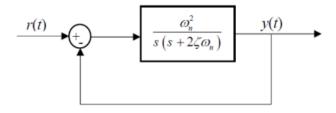

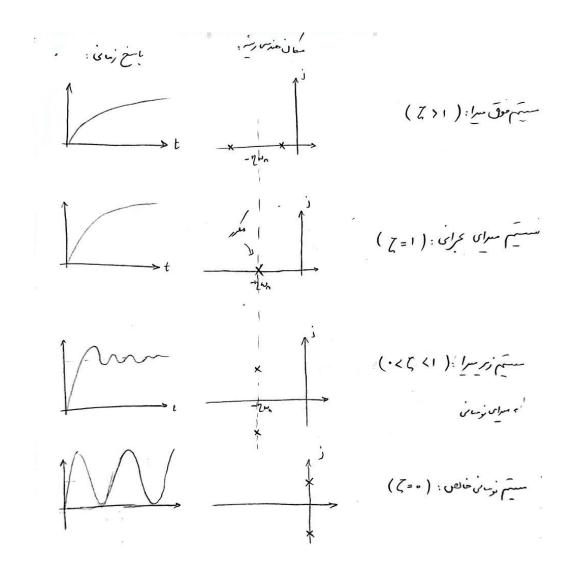

بخش ۲) پیادهسازی سیستمهای مرتبه اول

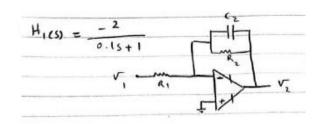این تابع تبدیل، همان سیستم H_1 در بخش چهارم پیش گزارش میباشد:



مقدار سلف و خازن بدین شرح میباشد:


ورودی این سیستم را سیگنال مربعی دادیم که در یک نیم سیکل مانند تابع پله و در نیم سیکل بعدی مانند تابع پلهی معکوس نسبت به محور زمان عمل میکند.

برای یک سیستم مرتبه اول $\frac{k}{Ts+1}$ ، $\frac{k}{Ts+1}$ بهره حالت ماندگار و T ثابت زمانی:

پس مقدار نظری ثابت زمانی برای این سیستم، ۱. میباشد. برای اندازه گیری عملی، باید %65 کل بازه ی شکل موج خروجی(4.32v) را محاسبه کرده(از پایین ترین ولتاژ تا بالاترین ولتاژ) و سپس این مقدار را با پایین ترین مقدار ولتاژ شکل موج خروجی(2.08v) جمع کنیم. حال زمان مقدار بدست امده را میخوانیم.

$$0.65 \times 4.32 = 2.8$$
 , $2.8 + (-2.08) = 0.72$

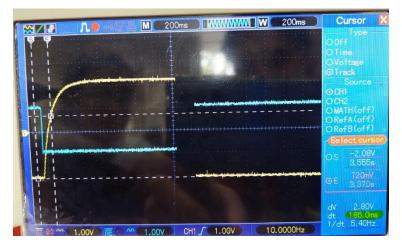حال، اختلاف t خوانده شده از لبهى بالاروندهى موج مربعى تا ولتاژ 720mv، ثابت زماني ماست:




بهرهی حالت ماندگار:

طبق توضیحات بالا، مقدار نظری بهرهی حالت ماندگار برای این سیستم، ۲ میباشد.

برای اندازه گیری عملی، باید مقدار کل بازه(4.32v) را تقسیم بر دو کرد:


$$k = \frac{4.32}{2} = 2.16$$

مقدار کل بازه:

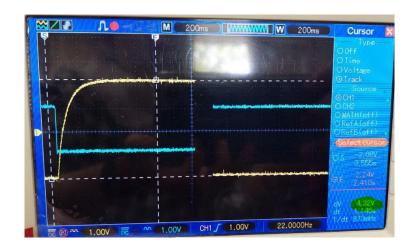

اندازه گیری عملی	مقدار نظری	
٠.١٨	٠.١	ثابت زمانی (ثانیه) – T
7.18	٢	بهره حالت ماندگار - K

بخش ۳) پیادهسازی سیستمهای مرتبه دوم

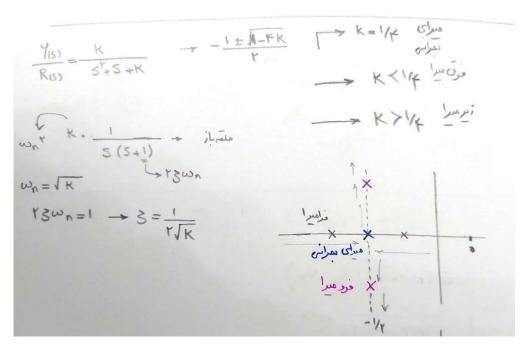

نظرى:

درصد فراجهش	زمان نشست	زمان خیز	قطبهای سیستم	
-	* /	۱۵	۱۱.۰-و۸۸.۰-	K=0.1
-	٨	8.98	۳۷۷. ۰-و ۶۲۲. ۰-	K=0.235
۵٠٪	٨	۵۵. ٠	-•.Δ± ٣.١٢٢j	K=10

عملى:

درصد فراجهش	زمان نشست	زمان خیز	قطبهای سیستم	
-	TT.5	Y1.8	۱۱.۰-و۸۸.۰-	K=0.1
-	۱٠.۵	۲.۸	۳۷۷. ۰-و ۶۲۲. ۰-	K=0.235
۵۶٪.	۶	۵.٠	-•.۵± ٣.١٢٢j	K=10

سیستم اندر دمپد هست و در حالت نظری، هرگز به مقدار نهایی نمیرسد در نتیجه عملا زمان نشست صحیح نیست.

زمان صعود (Rise Time) را به عنوان مدت زمانی تعریف می کنیم که طول می کشد تا پاسخ سیستم از 10% مقدار حالت ماندگار (پاسخ پله) برسد.

زمان نشستx: نخستین باری است که پاسخ گذرا به محدوده مشخص کوچکی از $y(\infty)$ میرسد و در آن محدوده باقی میماند.

در حالت k=10:

درصد فراجهش:


$$\frac{1.12}{2} = 0.56 = 56\%$$





زمان نشست:

با معیار دو درصد، وقتی که به ۰.۹۸ دامنه رسیده است.

± .. • ¢

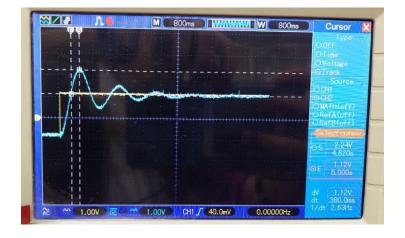

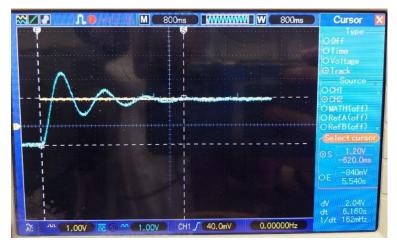


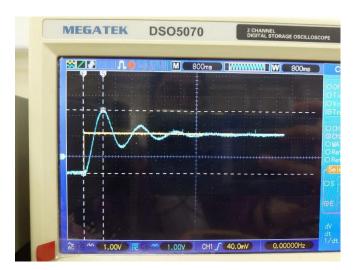


زمان خیز: اولین باری که به مقدار نهایی میرسد.

در حالت k=0.235



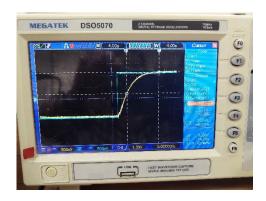

k=0.1 در حالت

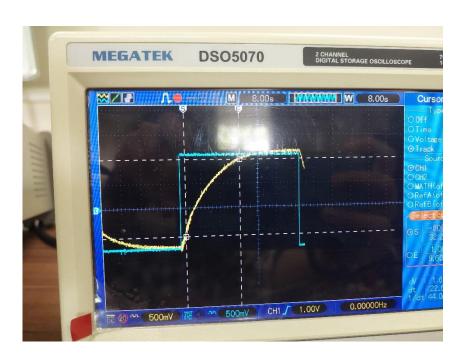

$$\frac{K}{5(S+1S\omega_n)}$$

$$V_N = 1$$

$$V_N =$$

K=0110 -> wn=V0,140=0,144 = 5 = 1,0 1 charcher light


K=10 -> wn=1/0= 4,147 , 3=0,101 -0000/-

K=0/1 - 105 K=0,170- 49/5


$$T_{r} \rightarrow \frac{\pi - \theta}{\omega_{d}} = \frac{\pi - C \cdot s^{-1} \dot{\delta}}{\omega_{n} \sqrt{1 - \dot{\delta}^{T}}} = \frac{\pi - 1 \cdot F_{1} \dot{r}}{r_{1} + r_{2} \cdot s_{1} + r_{2} \cdot s_{2}} = 0, \Delta \Delta s$$

انتخاب ورودي مثلثي


برای k=0.1 :

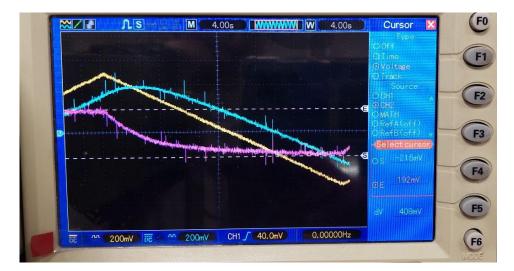

: k=0.33

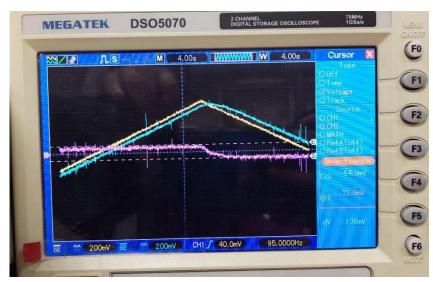

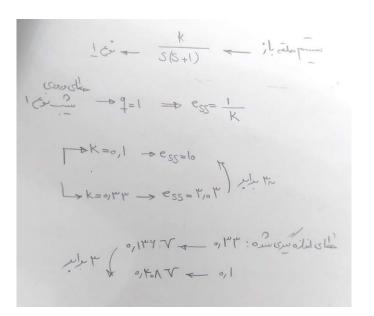
با افزایش k، خطای حالت ماندگار کاهش می یابد. با یکدیگر رابطه عکس دارند.




$$K = 0,1 \longrightarrow \omega_n = \sqrt{0,1} = 0,1$$

$$T_{r} \rightarrow boolois$$
 $\triangleq T_{qoi} - T_{loi}$ $T_{r} = o_{1}\Lambda + V_{l}\Delta S$
 $K = o_{1}I \rightarrow I\Delta S$ $K = o_{1}V_{l}\Delta \rightarrow 49/S$
 $T_{r} \rightarrow II - 0$ $= II - Cos^{-1}S = II - I_{1}K_{1}Y = o_{1}\Delta \Delta S$
 $T_{s} = o_{1}I_{s}\Delta S$


بخش ۴) نوسانساز خطی

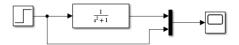

در حالت نظری خروجی به حالت زیر میشود:

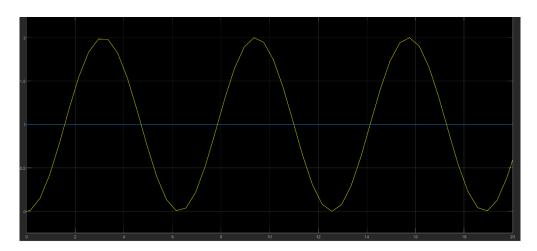

خروجي عملي:

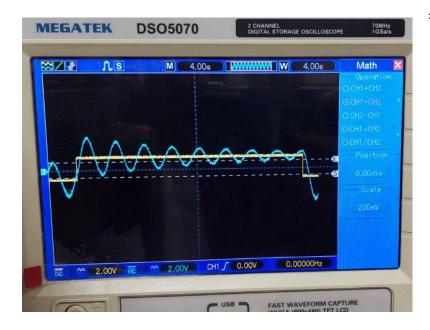

در حالت عملی با گذشت زمان کاهش دامنه را شاهد هستیم که به دلیل تلفات ناشی از مقاومتهای موجود میباشد. با بستن دو انتگرالگیر پشت سر هم.

